



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico Final

Laboratorio de Electrónica
25.13

Diseño de PCBs - Simulación

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

16 de julio de 2026

1. Introducción

En este documento se muestra el diseño y la simulación de una fuente de alimentación variable regulada mediante un potenciómetro, la cual se alimenta externamente con un transformador de 15VAC, a su vez conectado a la red eléctrica mediante un conector de tipo CONIN VAC.

2. Simulación

3. Desarrollo del PCB

3.1 Esquemático

3.2 Diseño del Layout