



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 5

Laboratorio de Electrónica
25.13

Puentes de Medición

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

20 de junio de 2026

Índice

1.. Introducción	2
2.. Puente de Capacitancia	2
2.1. Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad	2
<i>a</i>). Ecuaciones de Equilibrio	2
<i>b</i>). Análisis Gráfico de Sensibilidad	3
2.2. Análisis de Convergencia	3
2.3. Mediciones y Validación Experimental	3
2.4. Análisis de Precisión por Umbral de Detección	3
2.5. Análisis de Precisión Extendido (Error en Componentes)	3
3.. Puente de Wien	3
3.1. Diseño del Circuito y Sensibilidad	3
3.2. Mediciones y Análisis de Frecuencia	3

1. Introducción

En este trabajo se diseñarán y analizarán dos puentes de medición: un puente de capacitancia para caracterizar capacitores reales con pérdidas, y un puente de Wien para la selección y medición de frecuencias. Se abordarán aspectos teóricos, de diseño, análisis de sensibilidad, convergencia y validación experimental.

2. Puente de Capacitancia

2.1 Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad

Se optó por un **Puente de Capacitancia en Serie** (Puente C Serie), esta topología es ideal para medir capacitores reales con bajas pérdidas.

A continuación, se muestra la topología del puente implementado, alimentado por una fuente de tensión alterna $v_s(t) = V_{in} \sin(\omega t)$:

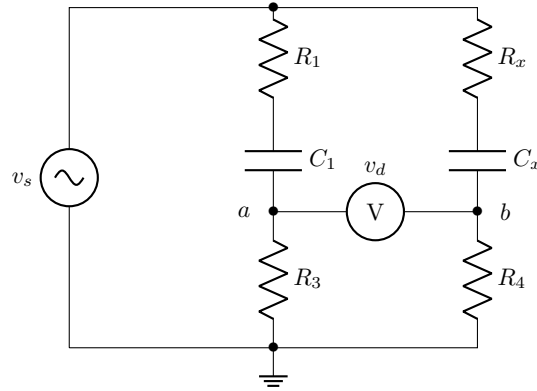


Figura 1: Circuito esquemático del Puente C Serie para medición de capacitores con pérdidas.

a) Ecuaciones de Equilibrio

La condición general de equilibrio para un puente de cuatro brazos con impedancias complejas exige que las tensiones de los nodos intermedios sean iguales en módulo y fase ($v_a = v_b$), lo que implica que el voltaje del detector es nulo ($v_d = 0$ V):

$$Z_1 \cdot R_4 = Z_2 \cdot R_3 \implies Z_1 \cdot R_4 = Z_x \cdot R_3 \quad (1)$$

Expresando las impedancias de las ramas reactivas en su forma analítica serie:

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \quad \text{y} \quad Z_x = R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \quad (2)$$

Sustituyendo en la condición de equilibrio:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) R_4 = \left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \right) R_3 \quad (3)$$

Separando en parte real (resistiva) y parte imaginaria (reactiva) se obtienen las expresiones directas para los parámetros del capacitor incógnita:

$$\text{Parte Real: } R_1 R_4 = R_x R_3 \implies R_x = \frac{R_1 R_4}{R_3} \quad (4)$$

$$\text{Parte Imaginaria: } \frac{R_4}{\omega C_1} = \frac{R_3}{\omega C_x} \implies C_x = C_1 \frac{R_3}{R_4} \quad (5)$$

El factor de disipación o pérdidas (D_x) para un modelo serie se define como la relación entre la resistencia de pérdida y la reactancia capacitiva:

$$D_x = \omega C_x R_x = 2\pi f C_x R_x \quad (6)$$

Sustituyendo las expresiones balanceadas de C_x y R_x :

$$D_x = 2\pi f \left(C_1 \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{R_1 R_4}{R_3} \right) \Rightarrow D_x = 2\pi f C_1 R_1 \quad (7)$$

b) Análisis Gráfico de Sensibilidad

En un principio se realizó un programa en MATLAB capaz de graficar la sensibilidad del puente ante cambios de cuartos de vuelta de R_1 y R_3 , fijando parámetros de diseño como la frecuencia de alimentación, el valor de C_1 y R_4 . Esto se logró a partir de la transferencia general del desbalance, obtenida mediante la diferencia de divisores de impedancias:

$$v_d = V_{in} \left| \frac{R_3}{Z_1 + R_3} - \frac{R_4}{Z_x + R_4} \right| \quad (8)$$

Asumiendo que se usan resistencias variables multivuelta (ej. de 20 vueltas como un preset) y que un diferencial de un cuarto de vuelta introduce ΔR_1 y ΔR_3 , se obtuvo distintos gráficos de sensibilidad para comparar. Se ve el puente elegido en la figura 2, obtenido luego de iterar con distintos valores de los parámetros de diseño ya mencionados hasta lograr un módulo de sensibilidad alto y una semejanza significativa entre ambas superficies.

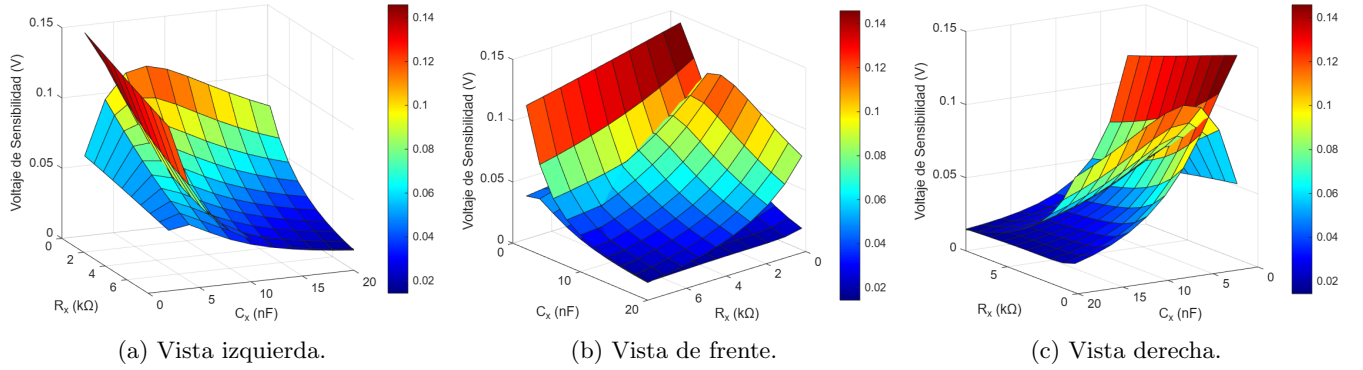


Figura 2: Vistas izquierda, frente y derecha de las sensibilidades de V_d . Se destaca que la curva de mayor sensibilidad a valores bajos de C_x es la vinculada con la sensibilidad al cambio de R_3 , mientras que la que presenta mayor valor a bajos R_x es la vinculada con el cambio de R_1 .

2.2 Análisis de Convergencia

Se seleccionaron tres puntos de análisis para evaluar la convergencia al punto de equilibrio adecuado y no a un punto mínimo local confundible con el equilibrio. Los puntos seleccionados fueron: 20nF, $D=0,1$; 10nF, $D=0,25$; y 2nF, $D=0,4$. Se realizaron simulaciones en MATLAB de v_d para cada uno de estos puntos, variando los valores de R_1 y R_3 . Gráficos obtenidos de la simulación se muestran en la figura 3.

2.3 Mediciones y Validación Experimental

2.4 Análisis de Precisión por Umbral de Detección

2.5 Análisis de Precisión Extendido (Error en Componentes)

3. Puente de Wien

3.1 Diseño del Circuito y Sensibilidad

3.2 Mediciones y Análisis de Frecuencia

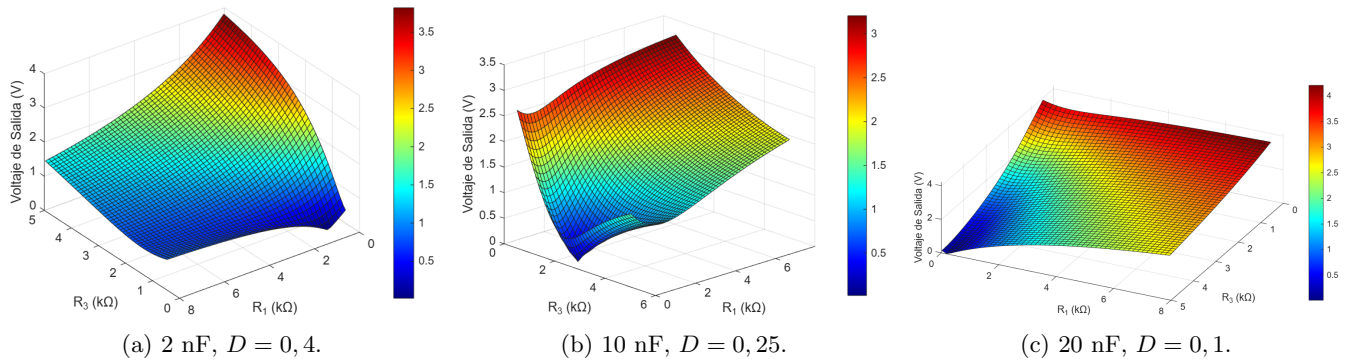


Figura 3: Gráficos de simulación obtenidos para evaluar la convergencia. Los puntos mínimos visibles en cada gráfica poseen las siguientes coordenadas: para el caso de 2 nF, $D = 0,4$ se tiene $V_d = 0,015$ V con $R_3 = 500 \Omega$ y $R_1 = 830 \Omega$; para 10 nF, $D = 0,25$ se registra $V_d = 0,016$ V con $R_3 = 506 \Omega$ y $R_1 = 2520 \Omega$; finalmente, para 20 nF, $D = 0,1$ el mínimo se ubica en $V_d = 0,014$ V con $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 182 \Omega$.