



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

17 de mayo de 2026

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es analizar el comportamiento de un convertidor Boost en función de la frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo, en adición al impacto de los componentes reales (ESR, ESL, resistencia serie del inductor) sobre la tensión de salida y el ripple del convertidor

1. Inductor

Se construyó un inductor con las siguientes características:

- Núcleo TDK RM10, material N30.
- 54 espiras de cable de $d = 0,3$ mm.
- $L_{gap} = 0,3$ mm
- $L = 1,02$ mH
- $R = 0,9$ Ω

1.1 Corriente máxima admisible

La corriente máxima admisible del inductor está limitada por dos fenómenos: la saturación del núcleo y el límite térmico del hilo de cobre.

a) Límite por saturación del núcleo

El campo magnético en el núcleo tiene una componente DC (B_{DC}) debida a la corriente media del inductor, y una componente de ripple (ΔB) debida a la conmutación. La condición límite es:

$$B_{DC} + \frac{\Delta B}{2} \leq B_{max} \quad (1)$$

donde $B_{max} = 130$ mT es el límite adoptado a 100°C para la ferrita N30.

Luego ripple de campo magnético originado por una cuadrada simétrica durante $t_{on} = D/f = 100$ μ s:

$$\Delta B = \frac{V_d \cdot t_{on}}{N \cdot A_{e,min}} = \frac{3,3 \cdot 100 \times 10^{-6}}{54 \cdot 90 \times 10^{-6}} \approx 67,9 \text{ mT} \quad (2)$$

Despejando la componente DC máxima admisible de la ecuación (1):

$$B_{DC,max} = B_{max} - \frac{\Delta B}{2} = 130 - 34 = 96 \text{ mT} \quad (3)$$

La corriente media máxima antes de saturar se obtiene de la relación entre campo y corriente en el inductor:

$$I_{medio,max} = \frac{B_{DC,max} \cdot N \cdot A_{e,min}}{L} = \frac{0,096 \cdot 54 \cdot 90 \times 10^{-6}}{1,02 \times 10^{-3}} \approx 457 \text{ mA} \quad (4)$$

Finalmente, la corriente pico máxima admisible es la corriente media más la mitad del ripple de corriente:

$$\Delta I_L = \frac{V_d \cdot D}{L \cdot f} = \frac{3,3 \cdot 0,5}{1,02 \times 10^{-3} \cdot 5000} \approx 323 \text{ mA} \quad (5)$$

$$I_{pico,sat} = I_{medio,max} + \frac{\Delta I_L}{2} = 457 + 161 \approx 618 \text{ mA} \quad (6)$$

b) Límite térmico del hilo de cobre

La sección transversal del hilo de $d = 0,3 \text{ mm}$ es:

$$A_{Cu} = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \pi \cdot (0,15)^2 \approx 0,071 \text{ mm}^2 \quad (7)$$


De los previos TPs, se toma $J_{max} = 3 \text{ A/mm}^2$:

$$I_{max} = J_{max} \cdot A_{Cu} = 3 \cdot 0,071 \approx 213 \text{ mA} \quad (8)$$

Por ende, domina el efecto Joule y con ello la corriente máxima admisible es de 213 mA.

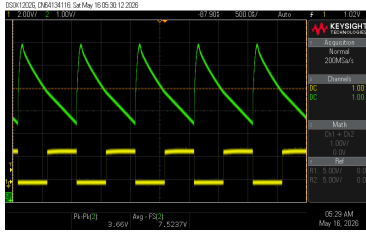1.2 inciso 1.a


Se midieron las salidas de una entrada cuadrada $D = 0,5$. Se obtuvieron los siguientes resultados:




(a) Ripple y V_{medio} medido a $f = 1kHz$.



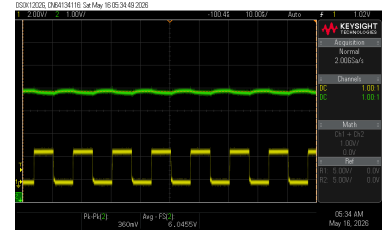
(b) Ripple y V_{medio} medido a $f = 25kHz$. En Itspice $V_{medio} = 6,05V$



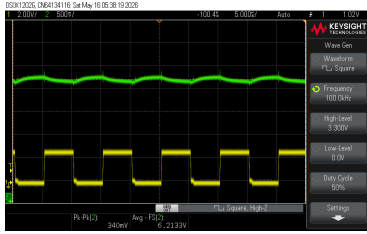
(c) Ripple y V_{medio} medido a $f = 75kHz$. En Itspice $V_{medio} = 6,69V$



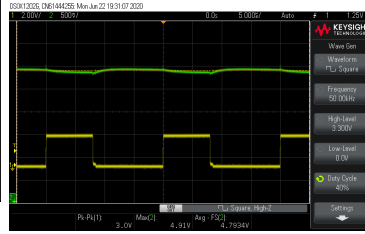(d) Ripple y V_{medio} medido a $f = 100kHz$. En Itspice $V_{medio} = 7,05V$



(e) Duty cycle 40

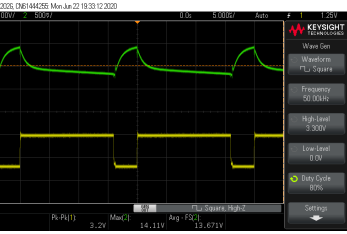

(f) Duty cycle 80

Figura 1: Señal amarilla entrada y señal verde la salida

Se midieron los valores de 25k a 100k. Observando las figuras 1b, 1c y 1d, se observó que la salida del sistema, mantuvo el nivel de ripple estable, mientras que la tensión media de salida del mismo iba en aumento. No obstante, al medir una frecuencia de 1kHz, figura 1a, se observó una diferencia en el nivel de ripple de salida. Esto se explica ya que al reducir el tiempo de carga del capacitor, este posee menos energía para mantener la tensión, aumentando el ripple.

Otra diferencia observada, fue que a una $f = 1kHz$ no se cumplió la tendencia del valor medio de tensión de salida. En este caso se observó una salida mucho mayor, a las vistas a altas frecuencias. Esto se puede explicar debido a que al tener mayor tiempo de carga, el núcleo se puede saturar brindando mayores corrientes de salida.

Finalmente contrastando estos resultados con los simulados en el LTspice se observó una diferencia en la tensión media de la salida. Se observó que la salida en LTspice es mayor a la vista en el osciloscopio. Esto se atribuye a que la simulación no considera algunos efectos no menores como las pérdidas en el núcleo del inductor.

1.3 b

Se estudió la respuesta del circuito al modificar el duty cycle de la salida. En un convertidor Boost la salida del circuito cumple $V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D} - V_D$ con D el duty cycle y $V_D = 0,7V$ la caída del diodo. Se hizo un barrido de la respuesta del duty cycle recorriendo de a 0,20. Se observaron los siguientes resultados (observar figuras 1e y 1f).

Se observó que al aumentar el duty cycle, el ripple aumentaba al mismo tiempo que aumentaba la tensión media. Al tratarse de un circuito con una tensión de salida con una componente DC mucho más grande que el ripple, se cumple que $V_{RMS} \approx V_{media}$. Por tal motivo el caso en el que más potencia se disipa es $D=0,8$ cuando hay mayor V_{media} . La potencia disipada fue de $P_{220\Omega} = \frac{V_{media}^2}{R} = 0,85W$.

Se mostraron las dos mediciones de $D = 40\%$ y $D = 80\%$ para mostrar la diferencia en el ripple. También se puede observar que en el caso de 40% de duty cycle, la ecuación teórica arroja una tensión de salida de 4,8V, muy parecida con la medida. En cambio al aumentar el duty cycle (a partir de 0,7), esta formula se empieza a alejar del valor medido experimentalmente.