



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico Final

Laboratorio de Electrónica
25.13

Diseño de PCBs - Simulación

Rita Moschini 67026

1. Introducción

En este documento se muestra el diseño y la simulación de una fuente de alimentación variable regulada mediante un potenciómetro, la cual se alimenta externamente con un transformador de 15VAC, a su vez conectado a la red eléctrica mediante un conector de tipo CONIN VAC.

2. Simulación

3. Desarrollo del PCB

3.1 Esquemático

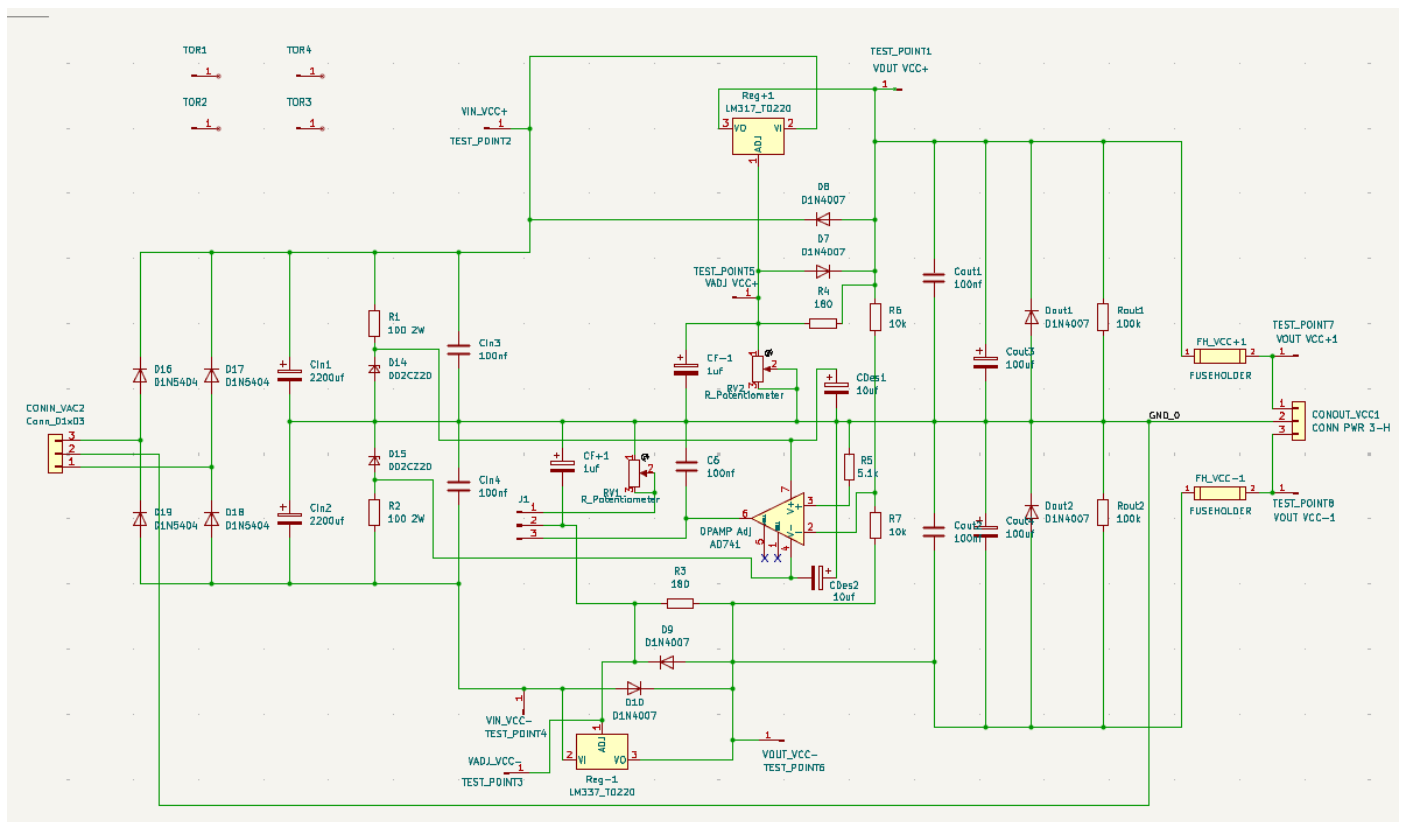


Figura 1: Esquemático

3.2 Diseño del Layout

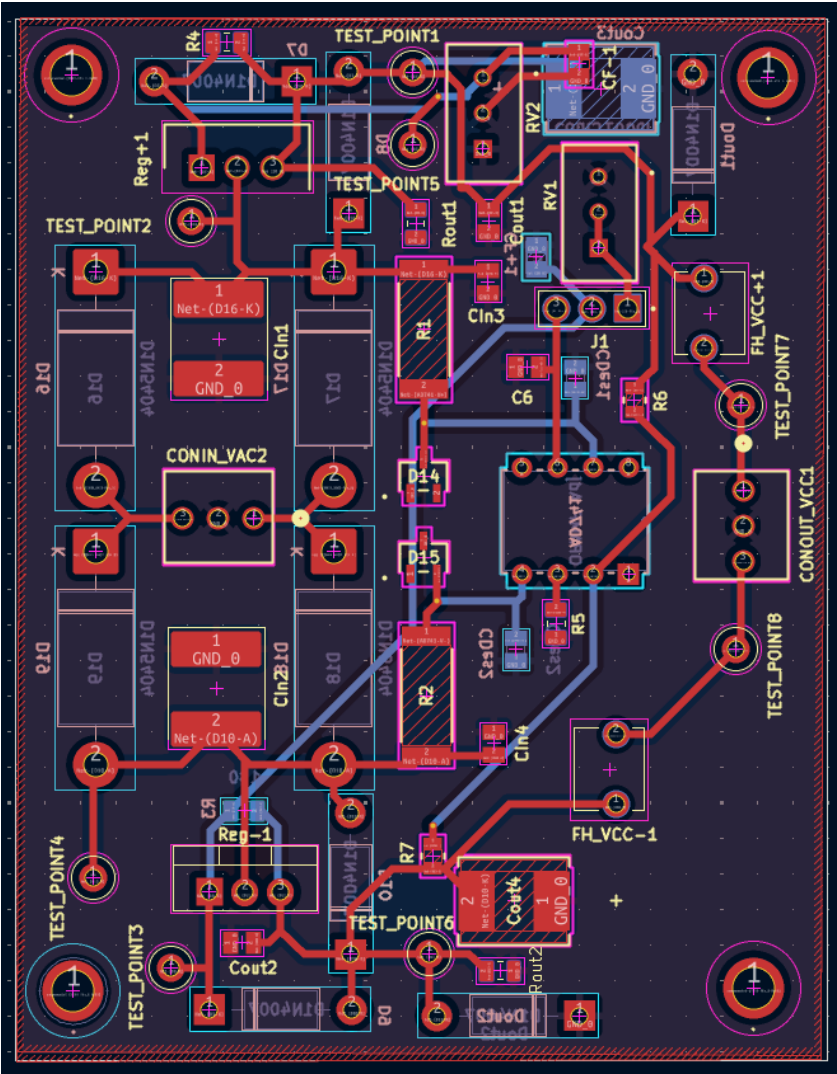


Figura 2: PCB con todas las capas visibles.

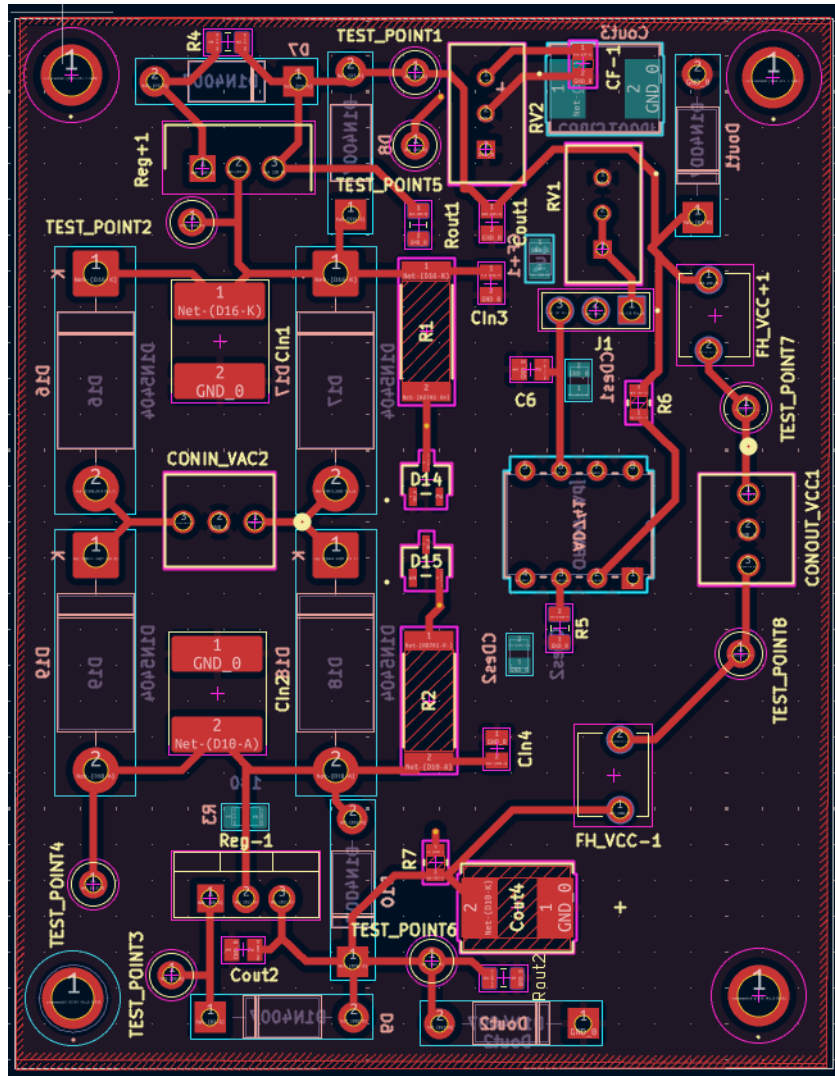


Figura 3: PCB con todas las capas visibles excepto la Bottom Layer.

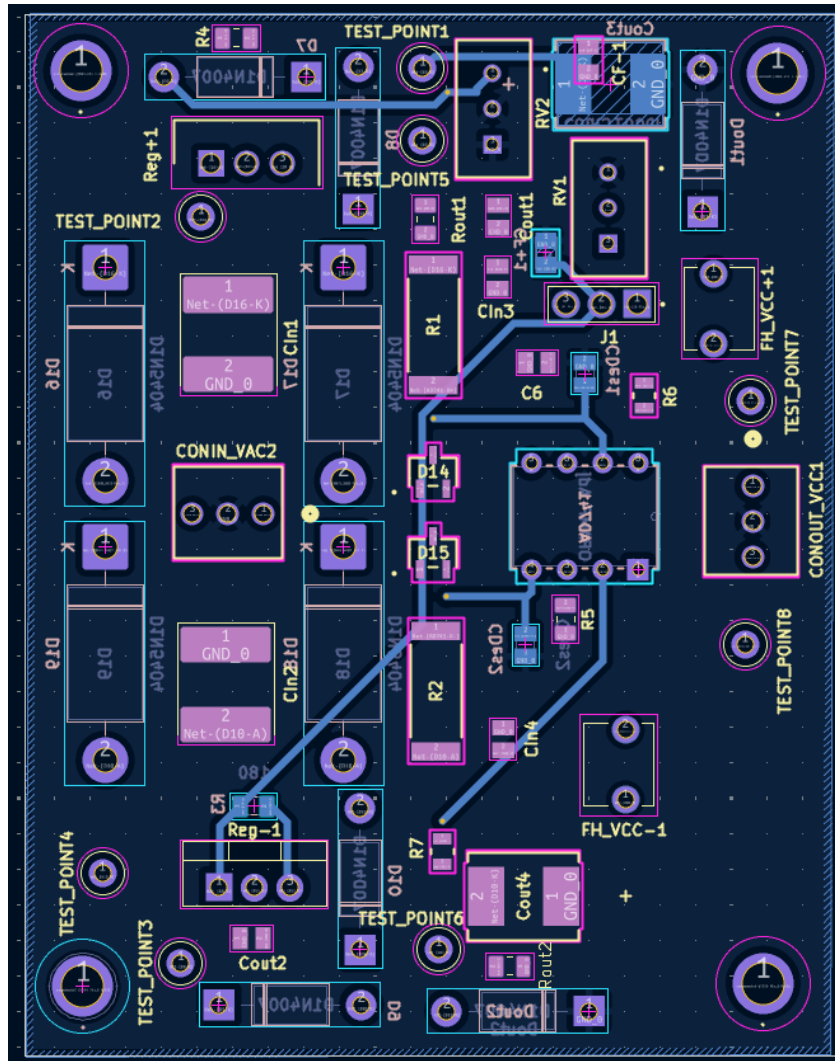


Figura 4: PCB con todas las capas visibles excepto la Front Layer.